

13.62

$C = 5,1 \cdot 10^{-6} \text{ F}$
 $U_{\text{eff}} = 11 \text{ V}$
 $f_0 = 1300 \text{ s}^{-1}$

$P_{\text{réservée}} = 25 \text{ W}$

Formules:

$\cos \varphi = 1 \quad \cos \varphi = 0 \text{ à la résonance}$
 $\cdot \bar{P} = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos \varphi = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$
 à la résonance, $Z = R$

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

a). $\bar{P} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$; $25 = \frac{121}{R} \Rightarrow R = \frac{121}{25} = \underline{\underline{4,8 \Omega}}$

b). $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; $f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC} \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \cdot 1300^2 \cdot (5,1 \cdot 10^{-6})} = \underline{\underline{2,93 \cdot 10^{-3} \text{ H}}}$

c). $f = 2310 \text{ s}^{-1}$; $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \underline{\underline{0,164}}$

$Z = 29,418 \Omega$

13.63

$R = 106 \Omega$

$L = 31 \cdot 10^{-3} \text{ H}$

$C = 3,3 \cdot 10^{-6} \text{ F}$

a). Calcul de Z

$f = 215 \text{ s}^{-1}$

$Z = \sqrt{106^2 + \left(2\pi \cdot 215 \cdot 31 \cdot 10^{-3} - \frac{1}{2\pi \cdot 215 \cdot 3,3 \cdot 10^{-6}} \right)^2} = \underline{\underline{211,0 \text{ (A)}}}$


b). $\alpha = \arctan \left(\frac{2\pi \cdot 215 \cdot 31 \cdot 10^{-3} - \frac{1}{2\pi \cdot 215 \cdot 3,3 \cdot 10^{-6}}}{106} \right) \approx -59,8^\circ \Rightarrow \text{capacitif } (Z_C > Z_L)$

d). $Z = \left(R^2 + \left(\underset{(A)}{Z_L} - \underset{(B)}{Z_C} \right)^2 \right)^{1/2}$ avec $f = 609 \text{ s}^{-1}$

$Z = \underline{\underline{113,1 \Omega}}$

e). $\alpha = \arctan \left(\frac{Z_L - Z_C}{R} \right) \approx \underline{\underline{60,4^\circ}}$

13.64

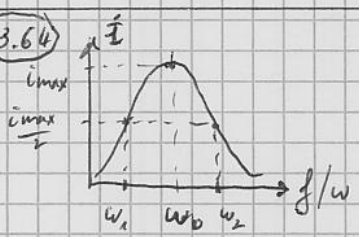

$I_{\text{max}} = \frac{\hat{U}}{R} \Rightarrow \frac{1}{2} I_{\text{max}} = \frac{\hat{U}}{2R} = \frac{\hat{U}}{Z}$ (On suppose $\hat{U}$ indépendant de f)

$\Rightarrow Z = 2R$: condition pour les ω (ω_1 et ω_2).

$Z^2 = 4R^2$

$R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 = 4R^2$

$\left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 = 3R^2$

$\omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R\sqrt{3}$

$\omega^2 LC - 1 = \pm R\omega C\sqrt{3}$

$LC\omega^2 \pm R\omega C\sqrt{3} - 1 = 0$

$\sqrt{\Delta} = \sqrt{3R^2 C^2 + 4LC} > RC\sqrt{3}$

$\omega_{1,2} = \frac{\pm RC\sqrt{3} \pm \sqrt{\Delta}}{2LC} > 0$ (condition "physique" !)

On voit que $\omega_2 = \frac{RC\sqrt{3} + \sqrt{\Delta}}{2LC} > \omega_1 = \frac{-RC\sqrt{3} + \sqrt{\Delta}}{2LC}$

$\Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = \frac{RC\sqrt{3} + \sqrt{\Delta} + RC\sqrt{3} - \sqrt{\Delta}}{2LC} = \frac{2RC\sqrt{3}}{2LC} = \sqrt{3} \cdot \frac{R}{L}$